 


الله





دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی کامپیوتر

درس آزمون پذیری
مهندسی کامپیوتر

گزارش پروژه اول

نگارش

سیدمحمد روزگار - ۴۰۱۲۰۳۳۸۲

استاد درس

دکتر شاهین حسابی

آبان ۱۴۰۲

فهرست مطالب

۴	۱	مقدمه و شرح مسئله
۴	۲	گرامر های فایل bench
۶	۳	واحد های منطقی و محاسبات مربوطه بر روی آن ها
۶	۱.۳	گیت ها و سیم ها
۱۱	۲.۳	محاسبات منحصر به فرد هر گیت
۱۸	۴	شبیه ساز اشکال استنتاجی
۳۲	۵	تحلیل مدار c17
۳۲	۱.۵	شبیه سازی true-value
۳۳	۱.۱.۵	تلاش اول
۳۳	۲.۱.۵	تلاش دوم
۳۴	۲.۵	شبیه سازی اشکال Deductive
۳۴	۱.۲.۵	تلاش اول
۳۵	۲.۲.۵	تلاش دوم

۱ مقدمه و شرح مسئله

در این گزارش قصد داریم به بررسی پروژه اول درس آزمون پذیری بپردازیم. در این پروژه فایل هایی با پسوند bench که حاوی اطلاعاتی در مورد ورودی، خروجی و همچنین گیت های مدار است را خوانده و در ادامه دو گام اصلی را انجام می دهیم: ۱. در گام اول یک ورودی که می تواند مقادیر ۰، ۱، U و Z هستند را به مدار اعمال می کنیم و مقادیر نت ها و خروجی ها را مشخص می کنیم. ۲. در گام بعدی یک ورودی که می توانند مقادیر باینری ۰ و ۱ هستند را به مدار تزریق می کنیم و اشکالات مدار که از نوع stack-at هستند را بر اساس الگوریتم استنتاجی^۱ و قواعد مجموعه ها در هر نت و همچنین خروجی های مدار، مشخص می کنیم.

۲ گرامر های فایل bench

پیش از آنکه به بررسی خواندن ورودی ها و تزریق آن ها به شبکه کنیم، نیاز است به بررسی گرامر های فایل های bench بپردازیم. برای نمونه فایل c17.bench به شکل زیر است:

```
1 # c17
2 # 5 inputs
3 # 2 outputs
4 # 0 inverter
5 # 6 gates ( 6 NANDs )
6
7 INPUT(1)
8 INPUT(2)
9 INPUT(3)
10 INPUT(6)
11 INPUT(7)
12
13 OUTPUT(22)
14 OUTPUT(23)
15
16 10 = NAND(1 , 3)
17 11 = NAND(3 , 6)
18 16 = NAND(2 , 11)
19 19 = NAND(11 , 7)
20 22 = NAND(10 , 16)
21 23 = NAND(16 , 19)
```

در این پروژه، برای این که چنین فایلی را پردازش^۲ کنیم، از کتابخانه **pyparsing** استفاده می کنیم. گرامرهای فایل های bench را می توان به شکل زیر تعریف کرد:

¹Deductive algorithm

²parse

```

1 IDGrammer = pp.Word(pp.nums)
2
3
4 @IDGrammer.set_parse_action
5 def set_ID_action(results: pp.ParseResults):
6     return results[0]
7
8
9 IDsGrammer = IDGrammer + pp.OneOrMore(pp.Suppress(',') + IDGrammer)
10
11 InputGrammer = pp.Suppress(
12     'INPUT') + pp.Suppress('(') + IDGrammer + pp.Suppress(')')
13
14 OutputGrammer = pp.Suppress(
15     'OUTPUT') + pp.Suppress('(') + IDGrammer + pp.Suppress(')')
16
17 BufferGrammer = IDGrammer + pp.Suppress('=') + pp.Suppress('BUFF') + \
18     pp.Suppress('(') + IDGrammer + pp.Suppress(')')
19
20 NotGrammer = IDGrammer + pp.Suppress('=') + pp.Suppress('NOT') + \
21     pp.Suppress('(') + IDGrammer + pp.Suppress(')')
22
23 AndGrammer = IDGrammer + pp.Suppress('=') + pp.Suppress('AND') + \
24     pp.Suppress('(') + IDsGrammer + pp.Suppress(')')
25
26 NandGrammer = IDGrammer + pp.Suppress('=') + pp.Suppress('NAND') + \
27     pp.Suppress('(') + IDsGrammer + pp.Suppress(')')
28
29 OrGrammer = IDGrammer + pp.Suppress('=') + pp.Suppress('OR') + \
30     pp.Suppress('(') + IDsGrammer + pp.Suppress(')')
31
32 NorGrammer = IDGrammer + pp.Suppress('=') + pp.Suppress('NOR') + \
33     pp.Suppress('(') + IDsGrammer + pp.Suppress(')')
34
35 XorGrammer = IDGrammer + pp.Suppress('=') + pp.Suppress('XOR') + \
36     pp.Suppress('(') + IDsGrammer + pp.Suppress(')')
37
38 XnorGrammer = IDGrammer + pp.Suppress('=') + pp.Suppress('XNOR') + \
39     pp.Suppress('(') + IDsGrammer + pp.Suppress(')')

```

در واقع به ازای هر گرامر موجود، در خروجی یک لیست از اعداد برای ما تولید می کند و آن را توسط تابع دیگری که مسئولیت ساخت

شبکه را دارد، تزریق می کنیم.

۳ واحد های منطقی و محاسبات مربوطه بر روی آن ها

۱.۳ گیت ها و سیم ها

هر مدار منطقی موجود اعم از فایل های bench. که در پروژه موجود است، حاوی دو عنصر کلیدی هستند: ۱. گیت های منطقی : در واقع گیت های منطقی جزء جدایی ناپذیر یک مدار منطقی به شمار می آیند. در این پروژه هر گیت منطقی می تواند یکی از حالات AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR, FANOUT باشد. ۲. سیم ها : که به عنوان پلی بین گیت های منطقی به حساب می آیند. ، می باشد.

از آنجایی که در فایل های bench فقط در مورد گیت ها و ورودی های آن صحبت کرده، لذا نیاز است پس از اینکه گیت های منطقی را از ورودی خواندیم، در ادامه گیت های FANOUT را تشکیل دهیم. پس از چنین روندی نیاز است از یک ساختار داده WIRE جهت اتصال بین گیت ها استفاده کنیم. اگر بخواهیم خیلی جزئی به بررسی اینکه چگونه گیت های FANOUT را تشکیل می دهیم، صحبت کنیم، این روند به این صورت است که اگر یک گیت دارای بیش از چند خروجی داشته باشد، آن گیت را به یک گیت FANOUT متصل می کنیم و خروجی های آن گیت را به عنوان خروجی های FANOUT در نظر می گیریم.

کدی که برای هر گیت موجود است، به شکل زیر است. البته توجه داشته باشید که این روند برای هر گیت تقریباً یکسان است و تنها در تابع `_specific_validation` متفاوت هستند و این تابع مسئولیت این را دارد که یک اعتبار سنجی برای تعداد ورودی و خروجی های گیت داشته باشد:

```
1 class Gate:
2     def __init__(self, id: str) -> None:
3         self.__id: str = id
4         self.__value: str = LogicValueEnum.UNKNOWN.value
5         self.__has_set_value: bool = False
6         self.__level: int = -1
7
8         self.__input_wires: list[Wire] = []
9         self.__output_wires: list[Wire] = []
10
11     @property
12     def id(self) -> str:
13         return self.__id
14
15     @property
16     def value(self) -> str:
17         return self.__value
18
19     @value.setter
20     def value(self, value_: str) -> None:
21         assert value_ in LogicValueEnum.list_values()
22
23         self.__value = value_
```

```

24         self.has_set_value = True
25
26     @property
27     def has_set_value(self) -> bool:
28         return self.__has_set_value
29
30     @has_set_value.setter
31     def has_set_value(self, has_set_value_: bool) -> None:
32         self.__has_set_value = has_set_value_
33
34     @property
35     def level(self) -> int:
36         return self.__level
37
38     @level.setter
39     def level(self, level_: int) -> None:
40         assert level_ >= 0
41
42         self.__level = level_
43
44     @property
45     def input_wires(self) -> list[Wire]:
46         return self.__input_wires
47
48     @input_wires.setter
49     def output_wires(self, input_wires_: list[Wire]) -> None:
50         self.__input_wires = input_wires_
51
52     def add_input_wire(self, input_wire_: Wire) -> None:
53         assert input_wire_.output_gate == self
54         assert input_wire_ not in self.input_wires
55
56         self.input_wires.append(input_wire_)
57
58     @property
59     def __input_wires_values(self) -> list[str]:
60         return [
61             input_wire.value for input_wire in self.input_wires
62         ]
63
64     @property

```

```

65     def output_wires(self) -> list[Wire]:
66         return self.__output_wires
67
68     @output_wires.setter
69     def output_wires(self, output_wires_: list[Wire]) -> None:
70         self.__output_wires = output_wires_
71
72     def add_output_wire(self, output_wire_: Wire) -> None:
73         assert output_wire_.input_gate == self
74         assert output_wire_ not in self.output_wires
75
76         self.output_wires.append(output_wire_)
77
78     @property
79     def __output_wires_values(self) -> list[str]:
80         return [
81             output_wire.value for output_wire in self.output_wires
82         ]
83
84     def _specific_validation(self) -> None:
85         """
86         This validation is different for each gate
87         """
88         pass
89
90     def __validate_before_operation(self) -> None:
91         assert self.has_set_value == False
92
93         for input_wire in self.input_wires:
94             assert input_wire.has_set_value == True
95
96         for output_wire in self.output_wires:
97             assert output_wire.has_set_value == False
98
99     def __propagate_to_output_wires(self) -> None:
100         assert self.has_set_value == True
101
102         for output_wire in self.output_wires:
103             output_wire.value = self.value
104
105     def __validate_after_operation(self) -> None:

```



```

106         assert self.has_set_value == True
107
108         for output_wire in self.output_wires:
109             assert output_wire.has_set_value == True
110
111     def set_value_and_propagate(self, value_: str = None) -> None:
112         self._specific_validation()
113
114         self.__validate_before_operation()
115
116         if value_:
117             assert value_ in LogicValueEnum.list_values()
118
119             self.value = value_
120         else:
121             operation_type = OperationTypeEnum[self.__class__.__name__.
122                 replace(
123                     'Gate', '' )]
124
125             self.value = LogicOperationController(
126                 input_vector=self.__input_wires_values,
127                 operation_type=operation_type
128             ).run()
129
130             self.__propagate_to_output_wires()
131
132             self.__validate_after_operation()
133
134     def reset(self) -> None:
135         self.value = LogicValueEnum.UNKNOWN.value
136         self.has_set_value = False

```

در واقع روند تولید هر گیت به این صورت است که در ابتدا مقدار هر گیت به صورت نامشخص یا UNKNOWN تعریف می شود. در ادامه پس از محاسبات مربوطه گیت بر اساس سیم های ورودی اش، خروجی گیت محاسبه و به سیم های خروجی اش منتشر می شود. در ادامه به بررسی ساختار هر WIRE می پردازیم:

```

1 class Wire:
2     def __init__(self, input_gate, output_gate) -> None:
3         self.__id: str = None
4
5         self.__value: str = LogicValueEnum.UNKNOWN.value
6         self.__has_set_value: bool = False

```

```

7
8     assert input_gate and output_gate
9     self.__input_gate = input_gate
10    self.__output_gate = output_gate
11
12    @property
13    def id(self) -> str:
14        return self.__id
15
16    @id.setter
17    def id(self, id_: str):
18        self.__id = id_
19
20    @property
21    def value(self) -> str:
22        return self.__value
23
24    @value.setter
25    def value(self, value_: str) -> None:
26        assert value_ in LogicValueEnum.list_values()
27
28        self.__value = value_
29        self.has_set_value = True
30
31    @property
32    def has_set_value(self) -> bool:
33        return self.__has_set_value
34
35    @has_set_value.setter
36    def has_set_value(self, has_set_value_: bool) -> None:
37        self.__has_set_value = has_set_value_
38
39    @property
40    def input_gate(self):
41        return self.__input_gate
42
43    @input_gate.setter
44    def input_gate(self, input_gate_) -> None:
45        assert input_gate_
46
47        self.__input_gate = input_gate_

```

```

48
49     @property
50     def output_gate(self):
51         return self.__output_gate
52
53     @output_gate.setter
54     def set_output_gate(self, output_gate_) -> None:
55         assert output_gate_
56
57         self.__output_gate = output_gate_
58
59     @property
60     def gates(self):
61         return (
62             self.input_gate,
63             self.output_gate
64         )
65
66     def reset(self) -> None:
67         self.value = LogicValueEnum.UNKNOWN.value
68         self.has_set_value = False

```

همانطور که گفته شد، پس از اینکه گیت ها تشکیل شدند، نیاز است از طریق سیم ها یا همان WIRE ها اتصال بین آن ها برقرار شود و این امر مشابه با گیت ها، ابتدا مقادیر سیم ها نیز به صورت نامشخص یا UNKNOWN تعریف می شود و پس از اینکه مقادیر گیت محاسبه شد، خروجی آن گیت بر روی این سیم ها منتشر می شود و این سیم ها مقادیر گیت های سطح بعدی را تامین می کنند.

۲.۳ محاسبات منحصر به فرد هر گیت

حال در ادامه به بررسی محاسبات برای هر گیت می پردازیم. کد محاسبات مربوط به هر گیت به شکل زیر است:

```

1  class LogicOperation(Operation):
2      class BasicLogicOperaion(Operation):
3          @classmethod
4          def not_operation(cls, bit_1: str) -> str:
5              if bit_1 == LogicValueEnum.ZERO.value:
6                  return LogicValueEnum.ONE.value
7
8              if bit_1 == LogicValueEnum.ONE.value:
9                  return LogicValueEnum.ZERO.value
10
11             if bit_1 == LogicValueEnum.HIGH_IMPEDANCE.value:

```

```

12         return LogicValueEnum.HIGH_IMPEDANCE.value
13
14     if bit_1 == LogicValueEnum.UNKNOWN.value:
15         return LogicValueEnum.UNKNOWN.value
16
17     @classmethod
18     def and_operation(cls, bit_1: str, bit_2: str) -> str:
19         if bit_1 == LogicValueEnum.ZERO.value:
20             return LogicValueEnum.ZERO.value
21
22         if bit_1 == LogicValueEnum.ONE.value:
23             return bit_2
24
25         if bit_1 == LogicValueEnum.HIGH_IMPEDANCE.value:
26             if bit_2 == LogicValueEnum.ZERO.value:
27                 return LogicValueEnum.ZERO.value
28
29             if bit_2 == LogicValueEnum.ONE.value or bit_2 ==
30                 LogicValueEnum.HIGH_IMPEDANCE.value:
31                 return LogicValueEnum.HIGH_IMPEDANCE.value
32
33             return LogicValueEnum.UNKNOWN.value
34
35         if bit_1 == LogicValueEnum.UNKNOWN.value:
36             if bit_2 == LogicValueEnum.ZERO.value:
37                 return LogicValueEnum.ZERO.value
38
39             return LogicValueEnum.UNKNOWN.value
40
41     @classmethod
42     def or_operation(cls, bit_1: str, bit_2: str) -> str:
43         if bit_1 == LogicValueEnum.ZERO.value:
44             return bit_2
45
46         if bit_1 == LogicValueEnum.ONE.value:
47             return LogicValueEnum.ONE.value
48
49         if bit_1 == LogicValueEnum.HIGH_IMPEDANCE.value:
50             if bit_2 == LogicValueEnum.ZERO.value or bit_2 ==
                LogicValueEnum.HIGH_IMPEDANCE.value:
                return LogicValueEnum.HIGH_IMPEDANCE.value

```

```

51
52         if bit_2 == LogicValueEnum.ONE.value:
53             return LogicValueEnum.ONE.value
54
55         return LogicValueEnum.UNKNOWN.value
56
57     if bit_1 == LogicValueEnum.UNKNOWN.value:
58         if bit_2 == LogicValueEnum.ONE.value:
59             return LogicValueEnum.ONE.value
60
61         return LogicValueEnum.UNKNOWN.value
62
63     @classmethod
64     def xor_operation(cls, bit_1: str, bit_2: str) -> str:
65         return cls.or_operation(
66             bit_1=cls.and_operation(
67                 bit_1=cls.not_operation(
68                     bit_1=bit_1
69                 ),
70                 bit_2=bit_2
71             ),
72             bit_2=cls.and_operation(
73                 bit_1=bit_1,
74                 bit_2=cls.not_operation(
75                     bit_1=bit_2
76                 )
77             )
78         )
79
80     @classmethod
81     def input_operation(cls, bits: list[str]) -> str:
82         assert len(bits) == 1
83
84         return None
85
86     @classmethod
87     def output_operation(cls, bits: list[str]) -> str:
88         assert len(bits) == 1
89
90         return bits[0]
91

```

```

92     @classmethod
93     def buffer_operation(cls , bits: list[str]) -> str:
94         assert len(bits) == 1
95
96         return bits[0]
97
98     @classmethod
99     def not_operation(cls , bits: list[str]) -> str:
100         assert len(bits) == 1
101
102         return cls.BasicLogicOperation.not_operation(
103             bit_1=bits[0]
104         )
105
106     @classmethod
107     def and_operation(cls , bits: list[str]) -> str:
108         assert len(bits) >= 2
109
110         if len(bits) == 2:
111             return cls.BasicLogicOperation.and_operation(
112                 bit_1=bits[0] ,
113                 bit_2=bits[1]
114             )
115
116         return cls.BasicLogicOperation.and_operation(
117             bit_1=bits[0] ,
118             bit_2=cls.and_operation(bits=bits[1:])
119         )
120
121     @classmethod
122     def nand_operation(cls , bits: list[str]) -> str:
123         assert len(bits) >= 2
124
125         return cls.BasicLogicOperation.not_operation(
126             bit_1=cls.and_operation(
127                 bits=bits
128             )
129         )
130
131     @classmethod
132     def or_operation(cls , bits: list[str]) -> str:

```

```

133         assert len(bits) >= 2
134
135         if len(bits) == 2:
136             return cls.BasicLogicOperaion.or_operation(
137                 bit_1=bits[0],
138                 bit_2=bits[1]
139             )
140
141         return cls.BasicLogicOperaion.or_operation(
142             bit_1=bits[0],
143             bit_2=cls.or_operation(bits=bits[1:])
144         )
145
146     @classmethod
147     def nor_operation(cls, bits: list[str]) -> str:
148         assert len(bits) >= 2
149
150         return cls.BasicLogicOperaion.not_operation(
151             bit_1=cls.or_operation(
152                 bits=bits
153             )
154         )
155
156     @classmethod
157     def xor_operation(cls, bits: list[str]) -> str:
158         assert len(bits) >= 2
159
160         if len(bits) == 2:
161             return cls.BasicLogicOperaion.xor_operation(
162                 bit_1=bits[0],
163                 bit_2=bits[1]
164             )
165
166         return cls.BasicLogicOperaion.xor_operation(
167             bit_1=bits[0],
168             bit_2=cls.xor_operation(bits=bits[1:])
169         )
170
171     @classmethod
172     def xnor_operation(cls, bits: list[str]) -> str:
173         assert len(bits) >= 2

```

```

174
175         return cls.BasicLogicOperation.not_operation(
176             bit_1=cls.xor_operation(
177                 bits=bits
178             )
179         )
180
181     @classmethod
182     def fanout_operation(cls, bits: list[str]) -> str:
183         assert len(bits) == 1
184
185         return bits[0]

```

روند کلی این کد به صورت بازگشتی تعریف شده است. بدین معنا برای مثال گیت AND دارای n ورودی باشد، خروجی آن گیت به صورت روبرو بدست می آید: $AND(a[n]) = AND(a[0], AND(A[1 : n]))$

اگر فرض کنیم گیت های اصلی به صورت گیت های AND و OR و NOT هستند، گیت NAND به صورت NOT کردن AND ورودی ها بدست می آید و به صورت مشابه گیت NOR به صورت NOT کردن OR ورودی ها بدست می آید. از طرفی گیت XOR دو ورودی (حاوی ورودی های a و b) به صورت $XOR(a, b) = \bar{a} \times b + a \times \bar{b}$ بدست می آید. همچنین گیت XNOR به صورت NOT کردن XOR ورودی ها بدست می آید.

از این رو در ادامه به بررسی جدول درستی گیت های NOT, OR, AND به ازای مقادیر 0,1,Z,U می پردازیم.
جدول درستی گیت NOT به صورت زیر تعریف می شود:

NOT Operation	
a	NOT(a)
0	1
1	0
Z	Z
U	U

همچنین جدول درستی گیت دو ورودی AND به صورت زیر تعریف می شود:

AND Operation		
a	b	AND(a,b)
0	0	0
0	1	0
0	Z	0
0	U	0
1	0	0
1	1	1
1	Z	Z
1	U	U
Z	0	0
Z	1	Z
Z	Z	Z
Z	U	U
U	0	0
U	1	U
U	Z	U
U	U	U

همچنین جدول درستی گیت OR دو ورودی به شکل زیر است:

OR Operation		
a	b	OR(a,b)
0	0	0
0	1	1
0	Z	Z
0	U	U
1	0	1
1	1	1
1	Z	1
1	U	1
Z	0	Z
Z	1	1
Z	Z	Z
Z	U	U
U	0	U
U	1	1
U	Z	U
U	U	U

همانطور که اشاره شد، سایر گیت ها را می توان از طریق این سه گیت اصلی NOT, AND , OR بدست آورد و همچنین برای گیت های بیش از دو ورودی می توان از مکانیزمی بازگشتی گفته شده، استفاده کرد.

در ادامه نیاز است ورودی ها را از فایل خوانده و به شبکه گیت ها تزریق کنیم و در هر گام خروجی گیت های آن سطح را محاسبه کنیم تا در نهایت به خروجی برسیم. به پراکندگی کد این قسمت، از آوردن کد آن صرف نظر کرده و تنها به همین توضیحات مختصر بسنده می کنیم.

۴ شبیه ساز اشکال استنتاجی

پس از اینکه گرامر های مربوط به فایل های bench خوانده شد و در ادامه گیت ها تشکیل و اتصال سیم ها با گیت ها برقرار شد و ورودی ها به سطح صفر مدار (یعنی پایانه های ورودی) تزریق می شود و در هر گام محاسبات روی گیت ها انجام شد و روی سیم های خروجی آن منتشر شد، نیاز است الگوریتم استنتاجی را اعمال کنیم.

بر اساس صورت پروژه نیاز است که این الگوریتم را تنها برای منطق دو مقداری ۰ و ۱ اعمال کنیم و از منطق چهار مقداری که برای مرحله قبل بود صرف نظر کنیم.

اگر بخواهیم این الگوریتم شبیه سازی اشکال استنتاجی را خلاصه کنیم، می توان به شکل زیر عمل کنیم:

۱. گیت **NOT** و **BUFFER** و **FANOUT** : در واقع این گیت ها هر اشکال ورودی خود را به خروجی (ها)ی خود منتشر می کنند و در نهایت با فالت مربوط به سیم خروجی خود اجتماع می گیرند.

۲. گیت **AND** و **NAND** : برای این گیت ها به این صورت است که اگر مقدار خود گیت ۱ (۰ برای **NAND**) باشد، هر کدام از ورودی ها تغییر کند، خروجی تغییر می کند لذا لیست اشکال نهایی به صورت اجتماع لیست اشکال ورودی ها تعریف می شود. ولی اگر مقدار خود گیت ۰ (۱ برای **NAND**) باشد، برای تغییر خروجی، نیاز است تمامی ورودی های صفر به یک تغییر کنند به شرطی که این تغییر روی سایر ورودی های یک تاثیری نداشته باشد. لذا لیست اشکال خروجی نهایی به صورت اشتراک لیست اشکال ورودی های صفر منهای اجتماع لیست اشکال ورودی های یک، تعریف می شود. البته باید توجه داشت که در نهایت لیست اشکال خود سیم خروجی را نیز به لیست اشکال های آن سیم اضافه کنیم.

۳. گیت **OR** و **NOR** : برای این گیت ها در صورتی که مقدار خود گیت ۰ (۱ برای **NOR**) باشد، هر کدام از ورودی های گیت تغییر کنند، خروجی تغییر می کند. لذا لیست اشکال نهایی به صورت اجتماع اشکال های ورودی تعریف می شود. ولی اگر مقدار خود گیت ۱ (۰ برای **NOR**) باشد، برای تغییر خروجی، نیاز است تمام ورودی های یک به صفر تبدیل شوند به شرطی که این تغییر روی سایر ورودی های صفر تاثیری نداشته باشد. لذا لیست اشکال خروجی نهایی به صورت اشتراک لیست اشکال ورودی های یک منهای لیست اشکال ورودی های صفر تعریف می شود. البته همانند حالت قبل، باید توجه داشت که در نهایت لیست اشکال خود سیم خروجی را نیز به لیست اشکال های آن سیم اضافه کنیم.

۴. گیت **XOR** و **XNOR** : لیست اشکال این نوع گیت ها به صورت دیگری برخلاف حالات قبل، تعریف می شود. لیست اشکال این گیت ها به این صورت که تعریف می شود که اگر تعداد فردی از ورودی ها تغییر کند، سبب تغییر خروجی می شود. لذا نیاز است تعداد حالات فرد ورودی را اشتراک و در ادامه با سایر ورودی های صفر که اجتماع گرفته ایم، از هم کم کنیم. البته همانند حالت قبل، باید توجه داشت که در نهایت لیست اشکال خود سیم خروجی را نیز به لیست اشکال های آن سیم اضافه کنیم.

در ادامه کد مربوط به **Deductive Fault Simulation**، آورده شده است:

```
1 class FaultSimulationDeductiveOperation ( Operation ) :
2     class ValidationFaultSimulationDeductiveOperation ( Operation ) :
3         @classmethod
4         def __value_validation ( cls , gate : Gate ) -> None :
5             assert gate.value in LogicValueBinaryEnum.list_values ()
6
7         for input_wire in gate.input_wires :
```

```

8         assert input_wire.value in LogicValueBinaryEnum.
           list_values()
9
10        for output_wire in gate.output_wires:
11            assert output_wire.value in LogicValueBinaryEnum.
               list_values()
12
13    @classmethod
14    def input_operation(cls, gate: InputGate, all_fault_dict: dict[
        Wire, set[str]]) -> None:
15        cls.__value_validation(
16            gate=gate
17        )
18
19        assert len(gate.input_wires) == 0
20        assert len(gate.output_wires) == 1
21
22        assert gate.output_wires[0] not in all_fault_dict
23
24    @classmethod
25    def output_operation(cls, gate: OutputGate, all_fault_dict: dict[
        Wire, set[str]]) -> None:
26        cls.__value_validation(
27            gate=gate
28        )
29
30        assert len(gate.input_wires) == 1
31        assert len(gate.output_wires) == 0
32
33        assert gate.input_wires[0] in all_fault_dict
34
35    @classmethod
36    def buffer_operation(cls, gate: BufferGate, all_fault_dict: dict[
        Wire, set[str]]) -> None:
37        cls.__value_validation(
38            gate=gate
39        )
40
41        assert len(gate.input_wires) == 1
42        assert len(gate.output_wires) == 1
43

```

```

44         assert gate.input_wires[0] in all_fault_dict
45         assert gate.output_wires[0] not in all_fault_dict
46
47     @classmethod
48     def not_operation(cls, gate: NotGate, all_fault_dict: dict[Wire,
49         set[str]]) -> None:
50         cls.__value_validation(
51             gate=gate
52         )
53
54         assert len(gate.input_wires) == 1
55         assert len(gate.output_wires) == 1
56
57         assert gate.input_wires[0] in all_fault_dict
58         assert gate.output_wires[0] not in all_fault_dict
59
60     @classmethod
61     def and_operation(cls, gate: AndGate, all_fault_dict: dict[Wire,
62         set[str]]) -> None:
63         cls.__value_validation(
64             gate=gate
65         )
66
67         assert len(gate.input_wires) >= 2
68         assert len(gate.output_wires) == 1
69
70         for input_wire in gate.input_wires:
71             assert input_wire in all_fault_dict
72
73         assert gate.output_wires[0] not in all_fault_dict
74
75     @classmethod
76     def nand_operation(cls, gate: NandGate, all_fault_dict: dict[Wire
77         , set[str]]) -> None:
78         cls.__value_validation(
79             gate=gate
80         )
81
82         assert len(gate.input_wires) >= 2
83         assert len(gate.output_wires) == 1

```

```

82         for input_wire in gate.input_wires:
83             assert input_wire in all_fault_dict
84
85         assert gate.output_wires[0] not in all_fault_dict
86
87     @classmethod
88     def or_operation(cls, gate: OrGate, all_fault_dict: dict[Wire,
89         set[str]]) -> None:
90         cls.__value_validation(
91             gate=gate
92         )
93
94         assert len(gate.input_wires) >= 2
95         assert len(gate.output_wires) == 1
96
97         for input_wire in gate.input_wires:
98             assert input_wire in all_fault_dict
99
100         assert gate.output_wires[0] not in all_fault_dict
101
102     @classmethod
103     def nor_operation(cls, gate: NorGate, all_fault_dict: dict[Wire,
104         set[str]]) -> None:
105         cls.__value_validation(
106             gate=gate
107         )
108
109         assert len(gate.input_wires) >= 2
110         assert len(gate.output_wires) == 1
111
112         for input_wire in gate.input_wires:
113             assert input_wire in all_fault_dict
114
115         assert gate.output_wires[0] not in all_fault_dict
116
117     @classmethod
118     def xor_operation(cls, gate: XorGate, all_fault_dict: dict[Wire,
119         set[str]]) -> None:
120         cls.__value_validation(
121             gate=gate
122         )

```

```

120
121         assert len(gate.input_wires) >= 2
122         assert len(gate.output_wires) == 1
123
124         for input_wire in gate.input_wires:
125             assert input_wire in all_fault_dict
126
127         assert gate.output_wires[0] not in all_fault_dict
128
129     @classmethod
130     def xnor_operation(cls, gate: XnorGate, all_fault_dict: dict[Wire
131                        , set[str]]) -> None:
132         cls.__value_validation(
133             gate=gate
134         )
135
136         assert len(gate.input_wires) >= 2
137         assert len(gate.output_wires) == 1
138
139         for input_wire in gate.input_wires:
140             assert input_wire in all_fault_dict
141
142         assert gate.output_wires[0] not in all_fault_dict
143
144     @classmethod
145     def fanout_operation(cls, gate: XorGate, all_fault_dict: dict[
146                        Wire, set[str]]) -> None:
147         cls.__value_validation(
148             gate=gate
149         )
150
151         assert len(gate.input_wires) == 1
152         assert len(gate.output_wires) >= 2
153
154         assert gate.input_wires[0] in all_fault_dict
155
156         for output_wire in gate.output_wires:
157             assert output_wire not in all_fault_dict
158
159     @classmethod
160     def input_operation(cls, gate: InputGate, all_fault_dict: dict[Wire,

```

```

159         set[str])) -> None:
160             cls.ValidationFaultSimulationDeductiveOperation.input_operation(
161                 gate=gate,
162                 all_fault_dict=all_fault_dict
163             )
164
165             all_fault_dict[gate.output_wires[0]] = set()
166
167             all_fault_dict[gate.output_wires[0]].add(
168                 f'{gate.output_wires[0].id}_s-a-{{LogicValueBinaryEnum.ONE.
169                     value if gate.output_wires[0].value ==
170                     LogicValueBinaryEnum.ZERO.value else LogicValueBinaryEnum.
171                     ZERO.value}}'
172             )
173
174     @classmethod
175     def output_operation(cls, gate: OutputGate, all_fault_dict: dict[Wire
176         , set[str]]) -> None:
177         cls.ValidationFaultSimulationDeductiveOperation.output_operation(
178             gate=gate,
179             all_fault_dict=all_fault_dict
180         )
181
182     @classmethod
183     def buffer_operation(cls, gate: BufferGate, all_fault_dict: dict[Wire
184         , set[str]]) -> None:
185         cls.ValidationFaultSimulationDeductiveOperation.buffer_operation(
186             gate=gate,
187             all_fault_dict=all_fault_dict
188         )
189
190         all_fault_dict[gate.output_wires[0]] = set()
191
192         all_fault_dict[gate.output_wires[0]] = all_fault_dict[gate.
193             output_wires[0]].union(
194             all_fault_dict[gate.input_wires[0]]
195         )
196
197         all_fault_dict[gate.output_wires[0]].add(
198             f'{gate.output_wires[0].id}_s-a-{{LogicValueBinaryEnum.ONE.

```

```

        value = if gate.output_wires[0].value ==
            LogicValueBinaryEnum.ZERO.value else LogicValueBinaryEnum.
            ZERO.value }'
193     )
194
195     @classmethod
196     def not_operation(cls, gate: NotGate, all_fault_dict: dict[Wire, set[
        str]]) -> None:
197         cls.ValidationFaultSimulationDeductiveOperation.not_operation(
198             gate=gate,
199             all_fault_dict=all_fault_dict
200         )
201
202         all_fault_dict[gate.output_wires[0]] = set()
203
204         all_fault_dict[gate.output_wires[0]] = all_fault_dict[gate.
            output_wires[0]].union(
205             all_fault_dict[gate.input_wires[0]]
206         )
207
208         all_fault_dict[gate.output_wires[0]].add(
209             f'{gate.output_wires[0].id}_s-a-{'LogicValueBinaryEnum.ONE.
                value = if gate.output_wires[0].value ==
                    LogicValueBinaryEnum.ZERO.value else LogicValueBinaryEnum.
                    ZERO.value }'
210         )
211
212     @classmethod
213     def and_operation(cls, gate: AndGate, all_fault_dict: dict[Wire, set[
        str]]) -> None:
214         cls.ValidationFaultSimulationDeductiveOperation.and_operation(
215             gate=gate,
216             all_fault_dict=all_fault_dict
217         )
218
219         all_fault_dict[gate.output_wires[0]] = set()
220
221         if gate.value == LogicValueBinaryEnum.ONE.value:
222             for input_wire in gate.input_wires:
223                 all_fault_dict[gate.output_wires[0]] = all_fault_dict[
224                     gate.output_wires[0]

```



```

225         ].union(
226             all_fault_dict[input_wire]
227         )
228
229     else:
230         temp: set[Wire] = set()
231
232         for input_wire in gate.input_wires:
233             if input_wire.value == LogicValueBinaryEnum.ZERO.value:
234                 if len(all_fault_dict[gate.output_wires[0]]) == 0:
235                     all_fault_dict[gate.output_wires[0]] =
236                         all_fault_dict[gate.output_wires[0]].union(
237                             all_fault_dict[input_wire]
238                         )
239                 else:
240                     all_fault_dict[gate.output_wires[0]] =
241                         all_fault_dict[gate.output_wires[0]].
242                         intersection(
243                             all_fault_dict[input_wire]
244                         )
245                 else:
246                     temp.union(
247                         all_fault_dict[input_wire]
248                     )
249
250         all_fault_dict[gate.output_wires[0]] =
251             all_fault_dict[gate.output_wires[0]] -
252             temp
253
254         all_fault_dict[gate.output_wires[0]].add(
255             f'{gate.output_wires[0].id}_s-a-{{LogicValueBinaryEnum.ONE.
256                 value if gate.output_wires[0].value ==
257                 LogicValueBinaryEnum.ZERO.value else LogicValueBinaryEnum.
258                 ZERO.value}}'
259         )
260
261     @classmethod
262     def nand_operation(cls, gate: NandGate, all_fault_dict: dict[Wire,
263         set[str]]) -> None:
264         cls.ValidationFaultSimulationDeductiveOperation.nand_operation(
265             gate=gate,

```

```

258         all_fault_dict=all_fault_dict
259     )
260
261     all_fault_dict[gate.output_wires[0]] = set()
262
263     if gate.value == LogicValueBinaryEnum.ZERO.value:
264         for input_wire in gate.input_wires:
265             all_fault_dict[gate.output_wires[0]] = all_fault_dict[
266                 gate.output_wires[0]
267             ].union(
268                 all_fault_dict[input_wire]
269             )
270
271     else:
272         temp: set[Wire] = set()
273
274         for input_wire in gate.input_wires:
275             if input_wire.value == LogicValueBinaryEnum.ZERO.value:
276                 if len(all_fault_dict[gate.output_wires[0]]) == 0:
277                     all_fault_dict[gate.output_wires[0]] =
278                         all_fault_dict[gate.output_wires[0]].union(
279                             all_fault_dict[input_wire]
280                         )
281                 else:
282                     all_fault_dict[gate.output_wires[0]] =
283                         all_fault_dict[gate.output_wires[0]].
284                         intersection(
285                             all_fault_dict[input_wire]
286                         )
287             else:
288                 temp.union(
289                     all_fault_dict[input_wire]
290                 )
291
292         all_fault_dict[gate.output_wires[0]]
293         ] = all_fault_dict[gate.output_wires[0]] -
294             temp
295
296     all_fault_dict[gate.output_wires[0]].add(
297         f'{gate.output_wires[0].id}_s-a-{LogicValueBinaryEnum.ONE.
298         value}if{gate.output_wires[0].value}=={

```

```

        LogicValueBinaryEnum.ZERO.value else LogicValueBinaryEnum.
        ZERO.value}'
294     )
295
296     @classmethod
297     def or_operation(cls, gate: OrGate, all_fault_dict: dict[Wire, set[
        str]]) -> None:
298         cls.ValidationFaultSimulationDeductiveOperation.or_operation(
299             gate=gate,
300             all_fault_dict=all_fault_dict
301         )
302
303         all_fault_dict[gate.output_wires[0]] = set()
304
305         if gate.value == LogicValueBinaryEnum.ZERO.value:
306             for input_wire in gate.input_wires:
307                 all_fault_dict[gate.output_wires[0]] = all_fault_dict[
308                     gate.output_wires[0]
309                 ].union(
310                     all_fault_dict[input_wire]
311                 )
312
313         else:
314             temp: set[Wire] = set()
315
316             for input_wire in gate.input_wires:
317                 if input_wire.value == LogicValueBinaryEnum.ONE.value:
318                     if len(all_fault_dict[gate.output_wires[0]]) == 0:
319                         all_fault_dict[gate.output_wires[0]] =
320                             all_fault_dict[gate.output_wires[0]].union(
321                                 all_fault_dict[input_wire]
322                             )
323                     else:
324                         all_fault_dict[gate.output_wires[0]] =
325                             all_fault_dict[gate.output_wires[0]].
326                             intersection(
327                                 all_fault_dict[input_wire]
328                             )
329                 else:
330                     temp.union(
331                         all_fault_dict[input_wire]

```

```

329         )
330
331         all_fault_dict[gate.output_wires[0]
332                     ] = all_fault_dict[gate.output_wires[0]] -
                        temp
333
334         all_fault_dict[gate.output_wires[0]].add(
335             f' {gate.output_wires[0].id}_s-a- {LogicValueBinaryEnum.ONE.
                value if gate.output_wires[0].value ==
                LogicValueBinaryEnum.ZERO.value else LogicValueBinaryEnum.
                ZERO.value} '
336         )
337
338     @classmethod
339     def nor_operation(cls, gate: NorGate, all_fault_dict: dict[Wire, set[
        str]]) -> None:
340         cls.ValidationFaultSimulationDeductiveOperation.nor_operation(
341             gate=gate,
342             all_fault_dict=all_fault_dict
343         )
344
345         all_fault_dict[gate.output_wires[0]] = set()
346
347         if gate.value == LogicValueBinaryEnum.ONE.value:
348             for input_wire in gate.input_wires:
349                 all_fault_dict[gate.output_wires[0]] = all_fault_dict[
350                     gate.output_wires[0]
351                 ].union(
352                     all_fault_dict[input_wire]
353                 )
354
355         else:
356             temp: set[Wire] = set()
357
358             for input_wire in gate.input_wires:
359                 if input_wire.value == LogicValueBinaryEnum.ONE.value:
360                     if len(all_fault_dict[gate.output_wires[0]]) == 0:
361                         all_fault_dict[gate.output_wires[0]] =
362                             all_fault_dict[gate.output_wires[0]].union(
363                                 all_fault_dict[input_wire]

```

```

364         else :
365             all_fault_dict[gate.output_wires[0]] =
366                 all_fault_dict[gate.output_wires[0]].
367                 intersection(
368                     all_fault_dict[input_wire]
369                 )
370         else :
371             temp.union(
372                 all_fault_dict[input_wire]
373             )
374         all_fault_dict[gate.output_wires[0]]
375         ] = all_fault_dict[gate.output_wires[0]] -
376             temp
377
378     all_fault_dict[gate.output_wires[0]].add(
379         f'{gate.output_wires[0].id}_s-a-{{LogicValueBinaryEnum.ONE.
380             value if gate.output_wires[0].value ==
381             LogicValueBinaryEnum.ZERO.value else LogicValueBinaryEnum.
382             ZERO.value}}'
383     )
384
385 @classmethod
386 def xor_operation(cls, gate: XorGate, all_fault_dict: dict[Wire, set[
387     str]]) -> None:
388     cls.ValidationFaultSimulationDeductiveOperation.xor_operation(
389         gate=gate,
390         all_fault_dict=all_fault_dict
391     )
392
393     all_fault_dict[gate.output_wires[0]] = set()
394
395     for index in range(1, 2**len(gate.input_wires)):
396         binary_index: str = bin(index)[2:]
397
398         if binary_index.count('1') % 2 == 1:
399             binary_index = binary_index.zfill(len(gate.input_wires))
400             include_wires: set[Wire] = set()
401             exclude_wires: set[Wire] = set()
402
403             for i in range(len(gate.input_wires)):

```

```

398         if binary_index[i] == LogicValueBinaryEnum.ZERO.value
399             :
400                 exclude_wires = exclude_wires.union(
401                     all_fault_dict[gate.input_wires[i]]
402                 )
403             else:
404                 if len(include_wires) == 0:
405                     include_wires = include_wires.union(
406                         all_fault_dict[gate.input_wires[i]]
407                     )
408                 else:
409                     include_wires = include_wires.intersection(
410                         all_fault_dict[gate.input_wires[i]]
411                     )
412
413             all_fault_dict[gate.output_wires[0]] = all_fault_dict[
414                 gate.output_wires[0]].union(
415                     include_wires - exclude_wires
416                 )
417
418             all_fault_dict[gate.output_wires[0]].add(
419                 f'{{gate.output_wires[0].id}}_s-a-{{LogicValueBinaryEnum.ONE.
420                     value}}if{{gate.output_wires[0].value}}=={{
421                     LogicValueBinaryEnum.ZERO.value}}else{{LogicValueBinaryEnum.
422                     ZERO.value}}'
423             )
424
425         @classmethod
426         def xnor_operation(cls, gate: XnorGate, all_fault_dict: dict[Wire,
427             set[str]]) -> None:
428             cls.ValidationFaultSimulationDeductiveOperation.xnor_operation(
429                 gate=gate,
430                 all_fault_dict=all_fault_dict
431             )
432
433             all_fault_dict[gate.output_wires[0]] = set()
434
435             for index in range(1, 2**len(gate.input_wires)):
436                 binary_index: str = bin(index)[2:]

```

```

433         if binary_index.count('1') % 2 == 1:
434             binary_index = binary_index.zfill(len(gate.input_wires))
435             include_wires: set[Wire] = set()
436             exclude_wires: set[Wire] = set()
437
438             for i in range(len(gate.input_wires)):
439                 if binary_index[i] == LogicValueBinaryEnum.ZERO.value
440                     :
441                     exclude_wires = exclude_wires.union(
442                         all_fault_dict[gate.input_wires[i]]
443                     )
444                 else:
445                     if len(include_wires) == 0:
446                         include_wires = include_wires.union(
447                             all_fault_dict[gate.input_wires[i]]
448                         )
449                     else:
450                         include_wires = include_wires.intersection(
451                             all_fault_dict[gate.input_wires[i]]
452                         )
453
454                 all_fault_dict[gate.output_wires[0]] = all_fault_dict[
455                     gate.output_wires[0]].union(
456                         include_wires - exclude_wires
457                     )
458
459                 all_fault_dict[gate.output_wires[0]].add(
460                     f'{gate.output_wires[0].id}_s-a-{{LogicValueBinaryEnum.ONE.
461                         value if gate.output_wires[0].value ==
462                         LogicValueBinaryEnum.ZERO.value else LogicValueBinaryEnum.
463                         ZERO.value}}'
464                 )
465
466     @classmethod
467     def fanout_operation(cls, gate: FanoutGate, all_fault_dict: dict[Wire
468         , set[str]]) -> None:
469         cls.ValidationFaultSimulationDeductiveOperation.fanout_operation(
470             gate=gate,
471             all_fault_dict=all_fault_dict
472         )

```

```

468
469     for output_wire in gate.output_wires:
470         all_fault_dict[output_wire] = set()
471
472         all_fault_dict[output_wire] = all_fault_dict[output_wire].
            union(
473             all_fault_dict[gate.input_wires[0]]
474         )
475
476     all_fault_dict[output_wire].add(
477         f'{output_wire.id}_s-a-{{LogicValueBinaryEnum.ONE.value if
            output_wire.value == LogicValueBinaryEnum.ZERO.value
            else LogicValueBinaryEnum.ZERO.value}}'
478     )


```

۵ تحلیل مدار c17

در این قسمت قصد داریم به تحلیل مدار ۱۷c بپردازیم. ابتدا مدار را به وسیله دو ورودی که حاوی چهار منطق است، بررسی کرده و شبیه سازی true-value را انجام می دهیم. در ادامه مدار را به وسیله دو ورودی که حاوی دو منطق است، بررسی می کنیم و شبیه سازی اشکال استنتاجی یا Deductive را انجام می دهیم.

۱.۵ شبیه سازی true-value

شبیه سازی true-value به این صورت است که زمانی شبکه مدارهای منطقی شکل گرفت، از لایه صفر یعنی پایانه های ورودی، مقادیر را به مدار تزریق کنیم و خروجی هر گیت را محاسبه و بر روی سیم خروجی گیت قرار دهیم و این روند را از تا زمانی به پایانه های خروجی نرسیده ایم، انجام دهیم.

 

شکل ۱: نمای مدار منطقی مربوط به فایل c17 پس از خواندن فایل به همراه سیم های متصل کننده

۱.۱.۵ تلاش اول

در اولین ورودی که قصد داریم به مدار c17 اعمال کنیم به شکل زیر است:

$$1 : Z, 3 : 0, 6 : 1, 2 : U, 7 : 0$$

که این ورودی پس از اعمال بر روی شبکه ، خروجی های هر سیم و همچنین خروجی های نهایی، به شکل زیر خواهد بود:

```
1 Wire:1 , Value:Z
2 Wire:2 , Value:U
3 Wire:3 , Value:0
4 Wire:6 , Value:1
5 Wire:7 , Value:0
6 Wire:3_1 , Value:0
7 Wire:3_2 , Value:0
8 Wire:10 , Value:1
9 Wire:11 , Value:1
10 Wire:11_1 , Value:1
11 Wire:11_2 , Value:1
12 Wire:16 , Value:U
13 Wire:19 , Value:1
14 Wire:16_1 , Value:U
15 Wire:16_2 , Value:U
16 Wire:22 , Value:U
17 Wire:23 , Value:U
18 -----
19 Output Gate:22 , Value:U
20 Output Gate:23 , Value:U
```

۲.۱.۵ تلاش دوم

در دومین ورودی که قصد داریم به مدار c17 اعمال کنیم به شکل زیر است:

$$1 : 0, 3 : 1, 6 : Z, 2 : 1, 7 : U$$

که این ورودی پس از اعمال بر روی شبکه ، خروجی های هر سیم و همچنین خروجی های نهایی، به شکل زیر خواهد بود:

```
1 Wire:1 , Value:0
2 Wire:2 , Value:1
3 Wire:3 , Value:1
4 Wire:6 , Value:Z
```

```

5 Wire:7 , Value:U
6 Wire:3_1 , Value:1
7 Wire:3_2 , Value:1
8 Wire:10 , Value:1
9 Wire:11 , Value:Z
10 Wire:11_1 , Value:Z
11 Wire:11_2 , Value:Z
12 Wire:16 , Value:Z
13 Wire:19 , Value:U
14 Wire:16_1 , Value:Z
15 Wire:16_2 , Value:Z
16 Wire:22 , Value:Z
17 Wire:23 , Value:U
18 -----
19 Output Gate:22 , Value:Z
20 Output Gate:23 , Value:U

```

۲.۵ شبیه سازی اشکال Deductive

الگوریتم و کد الگوریتم شبیه سازی اشکال Deductive در قسمت های قبلی ، توضیح داده شد. در این قسمت قصد داریم که دو ورودی تست ، با منطق دو مقدره به مدار اعمال کنیم و اشکالات هر سیم و همچنین اشکالاتی که در خروجی نمایان می شوند را مشاهده کنیم.

۱.۲.۵ تلاش اول

در اولین بردار تستی که قصد داریم که به مدار c17 اعمال کنیم، به شکل زیر است:

1 : 1, 3 : 0, 6 : 1, 2 : 0, 7 : 0

که این بردار تست پس از اعمال بر روی شبکه، اشکالات هر سیم و همچنین اشکالاتی که در خروجی نهایی نمایان می شود، به شکل زیر خواهد بود:

```

1 Wire:1 , Value:1 , Discovered faults:{'1_s-a-0'}
2 Wire:2 , Value:0 , Discovered faults:{'2_s-a-1'}
3 Wire:3 , Value:0 , Discovered faults:{'3_s-a-1'}
4 Wire:6 , Value:1 , Discovered faults:{'6_s-a-0'}
5 Wire:7 , Value:0 , Discovered faults:{'7_s-a-1'}
6 Wire:3_1 , Value:0 , Discovered faults:{'3_s-a-1', '3_1_s-a-1'}
7 Wire:3_2 , Value:0 , Discovered faults:{'3_s-a-1', '3_2_s-a-1'}
8 Wire:10 , Value:1 , Discovered faults:{'3_s-a-1', '10_s-a-0', '3_1_s-a-1'}
9 Wire:11 , Value:1 , Discovered faults:{'3_s-a-1', '11_s-a-0', '3_2_s-a-1'}
10 Wire:11_1 , Value:1 , Discovered faults:{'3_s-a-1', '11_s-a-0', '11_1_s-a-0', '3_2_s-a-1'}

```

```

11 Wire:11_2, Value:1, Discovered faults:{'3_s-a-1', '11_s-a-0', '11_2_s-a-0', '3_2_s-a-1'}
12 Wire:16, Value:1, Discovered faults:{'16_s-a-0', '2_s-a-1'}
13 Wire:19, Value:1, Discovered faults:{'19_s-a-0', '7_s-a-1'}
14 Wire:16_1, Value:1, Discovered faults:{'16_s-a-0', '2_s-a-1', '16_1_s-a-0'}
15 Wire:16_2, Value:1, Discovered faults:{'16_s-a-0', '2_s-a-1', '16_2_s-a-0'}
16 Wire:22, Value:0, Discovered faults:{'10_s-a-0', '16_s-a-0', '2_s-a-1', '16_1_s-a-0', '22_s-a-1', '3_1_s-a-1', '3_s-a-1'}
17 Wire:23, Value:0, Discovered faults:{'16_s-a-0', '2_s-a-1', '16_2_s-a-0', '19_s-a-0', '23_s-a-1', '7_s-a-1'}
18 -----
19 OutputGate: 22, Value:0, Wire:22, Discoverd faults:{'10_s-a-0', '16_s-a-0', '2_s-a-1', '16_1_s-a-0', '22_s-a-1', '3_1_s-a-1', '3_s-a-1'}
20 OutputGate: 23, Value:0, Wire:23, Discoverd faults:{'16_s-a-0', '2_s-a-1', '16_2_s-a-0', '19_s-a-0', '23_s-a-1', '7_s-a-1'}

```

۲.۲.۵ تلاش دوم

در دومین بردار تستی که قصد داریم که به مدار c17 اعمال کنیم، به شکل زیر است:

1 : 1, 3 : 0, 6 : 0, 2 : 1, 7 : 1

```

1 Wire:1, Value:1, Discovered faults:{'1_s-a-0'}
2 Wire:2, Value:1, Discovered faults:{'2_s-a-0'}
3 Wire:3, Value:0, Discovered faults:{'3_s-a-1'}
4 Wire:6, Value:0, Discovered faults:{'6_s-a-1'}
5 Wire:7, Value:1, Discovered faults:{'7_s-a-0'}
6 Wire:3_1, Value:0, Discovered faults:{'3_1_s-a-1', '3_s-a-1'}
7 Wire:3_2, Value:0, Discovered faults:{'3_2_s-a-1', '3_s-a-1'}
8 Wire:10, Value:1, Discovered faults:{'3_1_s-a-1', '3_s-a-1', '10_s-a-0'}
9 Wire:11, Value:1, Discovered faults:{'11_s-a-0'}
10 Wire:11_1, Value:1, Discovered faults:{'11_1_s-a-0', '11_s-a-0'}
11 Wire:11_2, Value:1, Discovered faults:{'11_2_s-a-0', '11_s-a-0'}
12 Wire:16, Value:0, Discovered faults:{'11_1_s-a-0', '16_s-a-1', '2_s-a-0', '11_s-a-0'}
13 Wire:19, Value:0, Discovered faults:{'11_2_s-a-0', '19_s-a-1', '11_s-a-0', '7_s-a-0'}
14 Wire:16_1, Value:0, Discovered faults:{'2_s-a-0', '11_s-a-0', '11_1_s-a-0', '16_s-a-1', '16_1_s-a-1'}

```

```

15 Wire:16_2, Value:0, Discovered faults:{'2_s-a-0', '11_s-a-0', '16_2_s-a
    -1', '11_1_s-a-0', '16_s-a-1'}
16 Wire:22, Value:1, Discovered faults:{'22_s-a-0', '2_s-a-0', '11_1_s-a-0',
    '16_s-a-1', '16_1_s-a-1', '11_s-a-0'}
17 Wire:23, Value:1, Discovered faults:{'23_s-a-0', '11_s-a-0'}
18 -----
19 OutputGate: 22, Value:1, Wire:22, Discoverd faults:{'22_s-a-0', '2_s-a
    -0', '11_1_s-a-0', '16_s-a-1', '16_1_s-a-1', '11_s-a-0'}
20 OutputGate: 23, Value:1, Wire:23, Discoverd faults:{'23_s-a-0', '11_s-a
    -0'}

```